

Integrantes do grupo			
Turma:		Bancada:	
Ordem	Número	Nome	Assinatura
1			
2			
3			

Professor:

Data de Entrega:

1. Objetivo



Uso do display de 7 segmentos da placa.

- **Atribuição de pinos.**
- **Programação do PLD.**

Montar uma tabela evidenciando as entradas e saídas adotadas no PLD. Atribuir esses pinos e a tabela para os dois circuitos.

Entradas	Saídas	
SW (PIN_)	/A-	
	/B-	
	/C-	
	/D-	
	/E-	
	/F-	
	/G-	

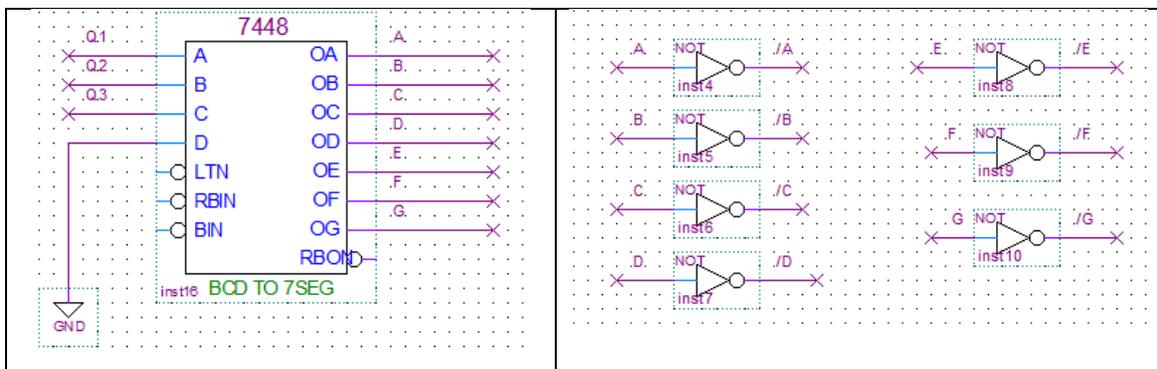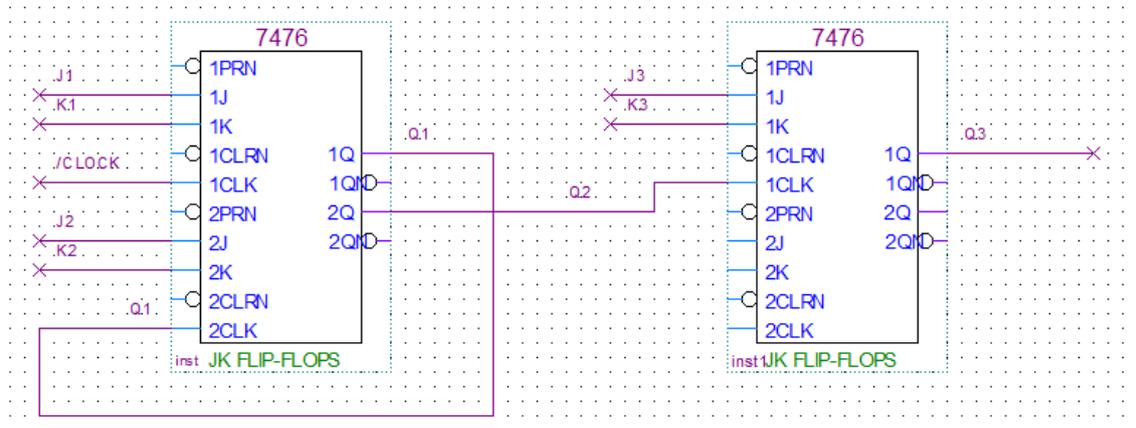- Implementar o circuito contador com 3 flip-flops JK apenas 1 display a sua escolha. Pode-se inserir qualquer ordem de botão para os Js e Ks, apenas para o clock utilize um dos botões de pulso. (KEY3, KEY2, KEY1 ou KEY0). Consulte o manual no C:\altera biblioteca\ USER MANUAL.



Conclusão:

De quanto em quanto a contagem é feita? É crescente ou decrescente? Quais foram as dificuldades. Comente.
