

Aula 6 - Experiência 02: Uso do Display de 7 segmentos.

- Atribuição de pinos.
- Programação do PLD.

1. Implementar um circuito utilizando o CI 7448 com 1 display. Utilizar o display 0 e as seguintes chaves Ent1- SW0; Ent2- SW1; Ent3- SW2; Ent4- SW3.

