

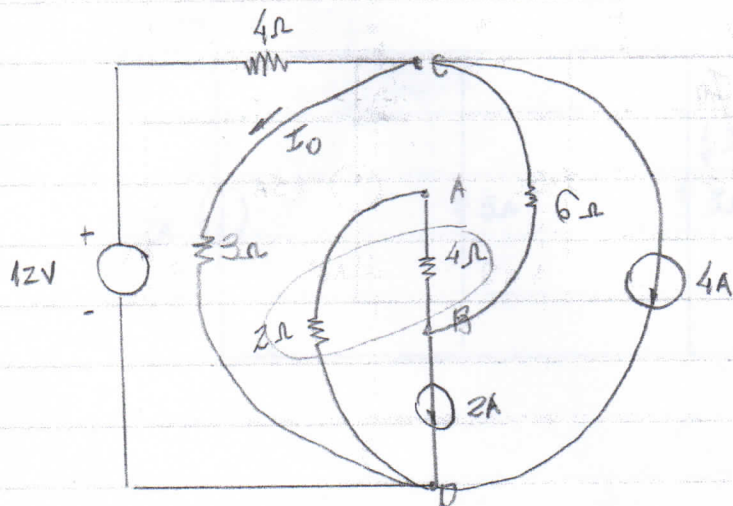
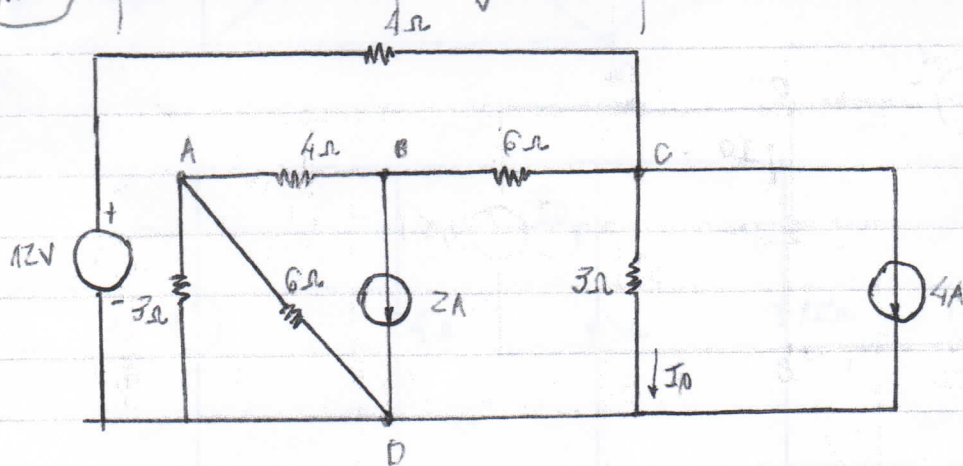
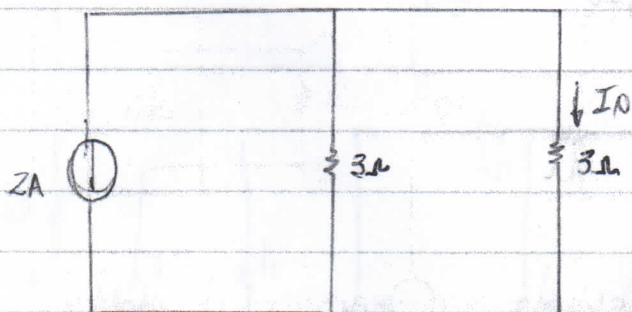
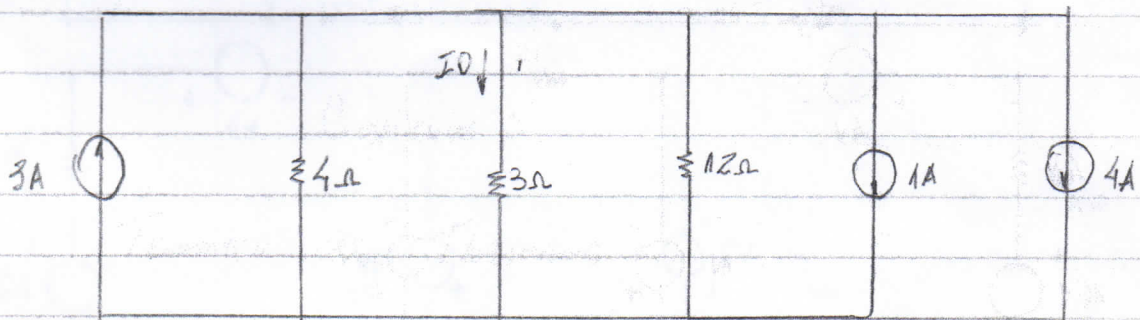


Exercício - Transformação de Fonte:

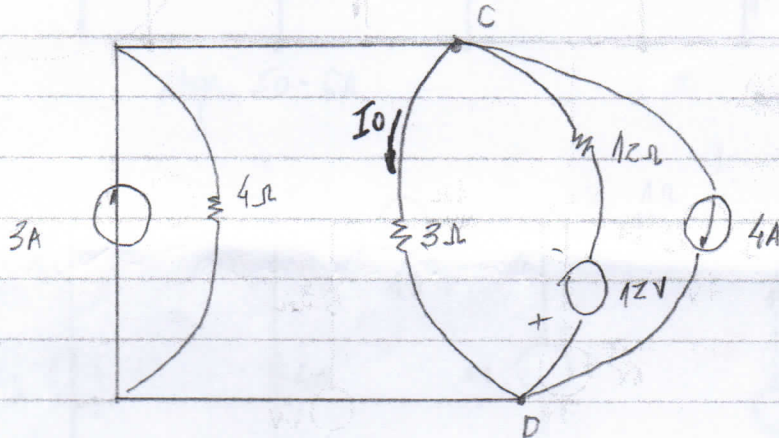1) Efetue uma transformação de fontes e calcule I_0



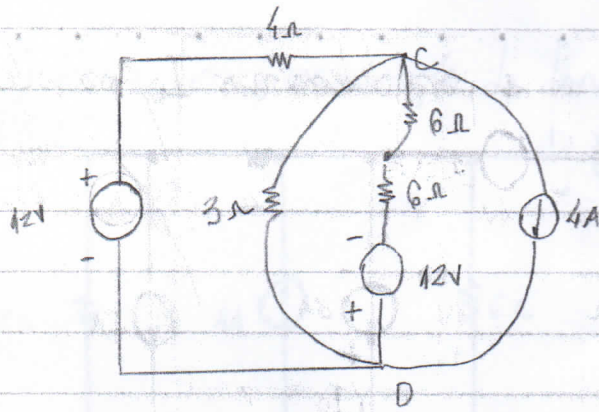

$$I_0 = -1A$$