


Atividade para ser apresentada em sala de aula para o Professor!!!

Assunto: **Contadores Assíncrono e Síncrono**

Integrantes do Grupo			
Turma/ Período:		Bancada:	
Ordem	RA	Aluno	Assinatura
Professor:			



Eletrônica Digital Sequencial – Prof. Me. Cristiano Malheiro – Aula 12- LAB 13/11

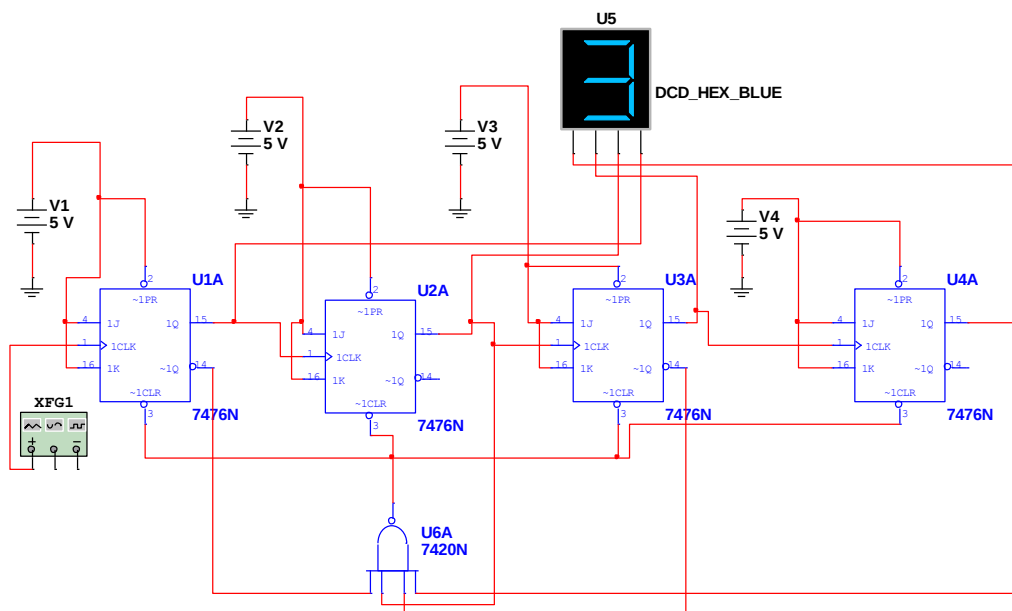- De posse do circuito simulado na aula 11 (contador assíncrono), conforme figura abaixo:




Realize a simulação da adaptação realizada no kit da altera com relação aos sinais do 7420.

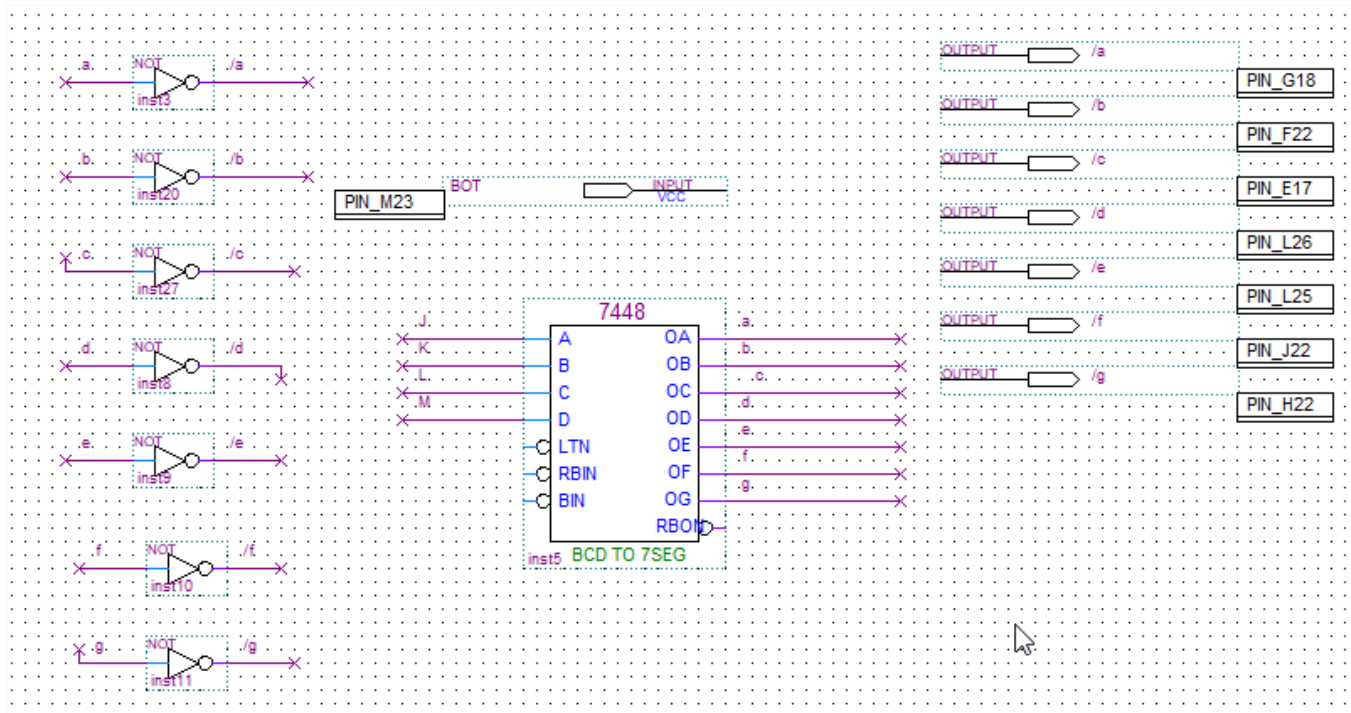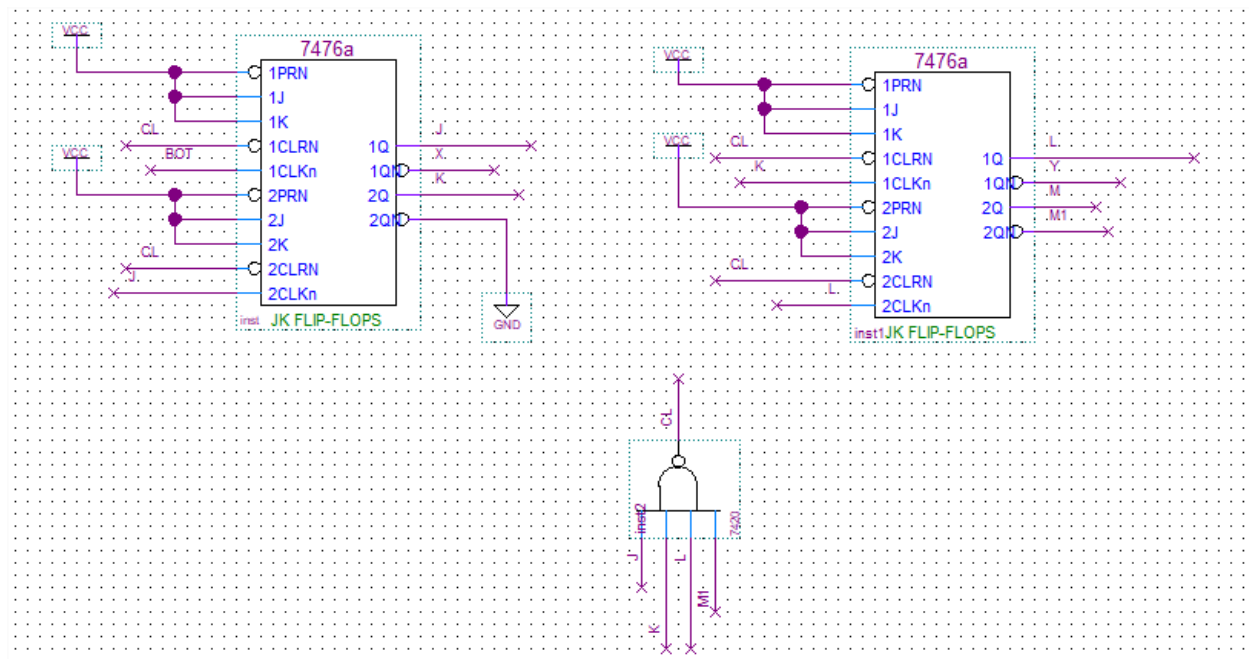Responda: O que mudou? A contagem continuou a mesma do simulado no MultiSim?





Avaliação do Professor:

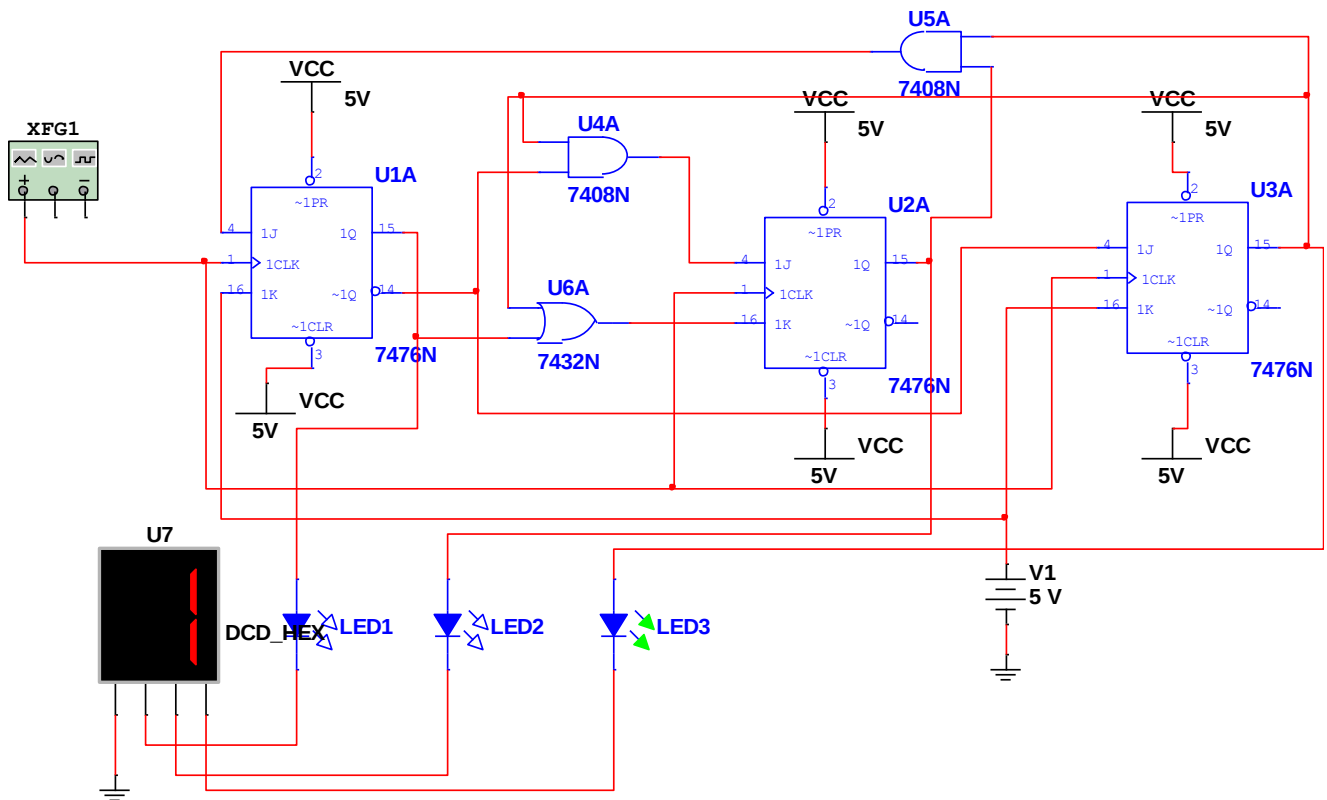2. De posse do contador síncrono abaixo. Desenhe no Altera o circuito abaixo:



Equivalente Altera:

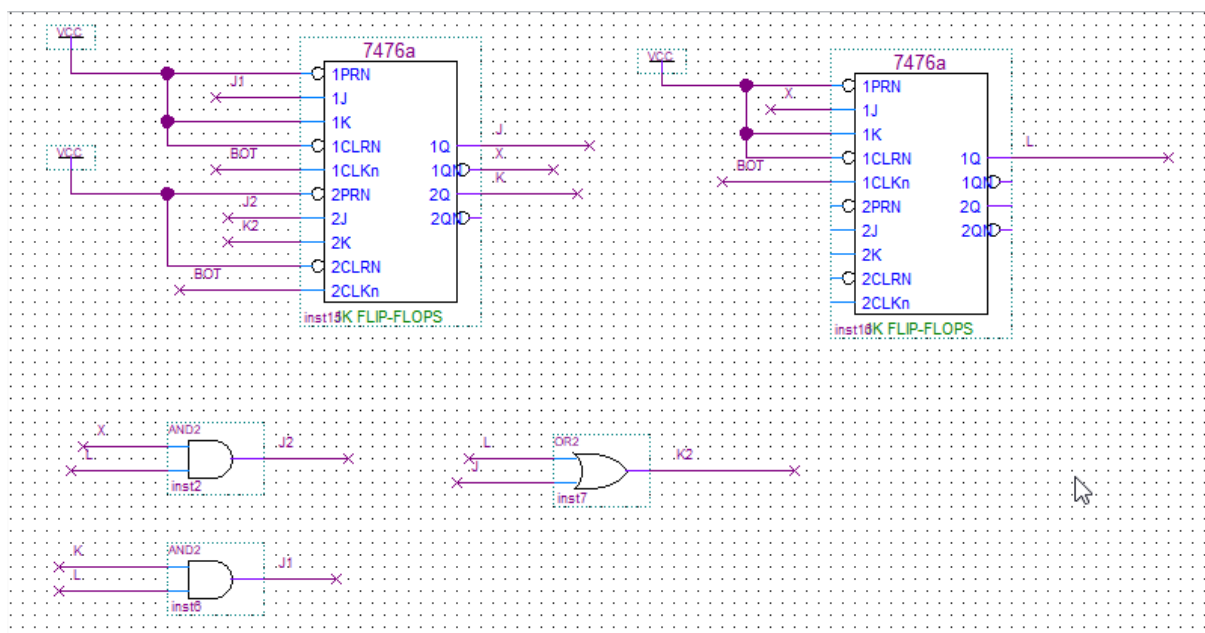

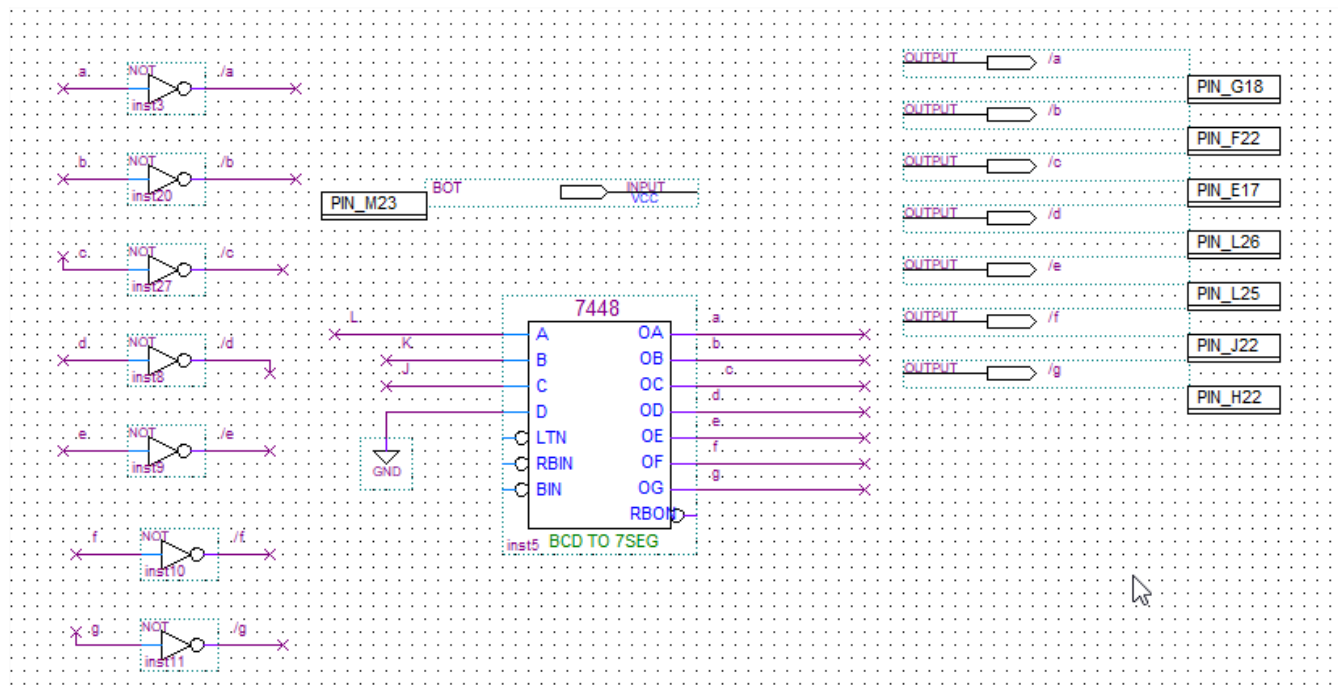

Responda: Qual a resposta da simulação? A contagem continuou a mesma do Multisim?

Avaliação do Professor:
