


Atividade para ser entregue no e-mail: [cmalheiro@aedu.com](mailto:cmalheiro@aedu.com)

Assunto: **Aula 11- Eletrônica Sequencial Digital- Nome- RA**

**Inserir Cabeçalho da instituição, print screen do circuito montado e da simulação, constando os dados do gerador!!!**

**Eletrônica Digital Sequencial – Prof. Me. Cristiano Malheiro – Aula 11- LAB 06/11**

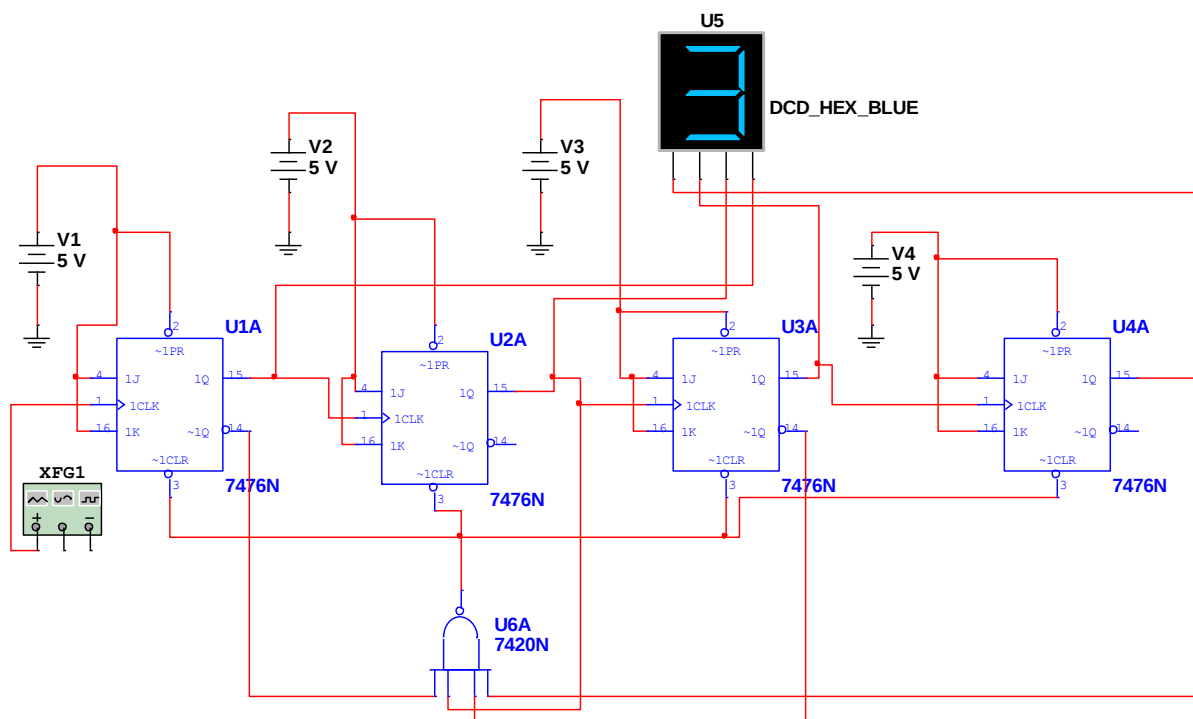1. Insira uma frequência de 50 Hz onda quadrada no contador assíncrono abaixo e diga qual é o módulo deste contador.



2. Monte o contador síncrono abaixo. Desenhe o diagrama de estados do mesmo.

